

Pflanzenstation: Lichtkontrolle mit Breadboard

$R1 = 1k\Omega$

LDR = 0 - 50k Ω

