

Tresor: Bauvorschlag 1 mit Breadboard

$R1 = R2 = 220\ \Omega$

$R3 = R4 = 10\ k\Omega$

Bauteile:

Stk	Bezeichnung
1	Arduino UNO
1	Breadboard
1	Stromversorgung
Div.	Verbindungskabel
1	Micro Servo 9g SG90
1	LED Grün
1	LED Rot
2	Taster
2	Widerstände $220\ \Omega$
2	Widerstände $10\ k\Omega$

