

## Tresor: Bauvorschlag 1 ohne Breadboard

$R1 = R2 = 220\ \Omega$

$R3 = R4 = 10\ k\Omega$

Bauteile:

| Stk  | Bezeichnung               |
|------|---------------------------|
| 1    | Arduino UNO               |
| 1    | Stromversorgung           |
| Div. | Verbindungskabel          |
| 1    | Micro Servo 9g SG90       |
| 1    | LED Grün                  |
| 1    | LED Rot                   |
| 2    | Taster                    |
| 2    | Widerstände $220\ \Omega$ |
| 2    | Widerstände $10\ k\Omega$ |

