

Tresor: Bauvorschlag 2 ohne Breadboard

$R1 = R2 = 220\ \Omega$

$R3 = 1\ \text{k}\Omega$

LDR = 0 – 50 k Ω

Bauteile:

Stk	Bezeichnung
1	Arduino UNO
1	Stromversorgung
Div.	Verbindungskabel
1	Micro Servo 9g SG90
1	RG-LED
1	Infrarotsensor
1	LDR 0 – 50 k Ω
2	Widerstände 220 Ω
1	Widerstand 1 k Ω

