

Tresor: Bauvorschlag 3 mit Breadboard

$R1 = R2 = 220\ \Omega$

$R3 = 1\ k\Omega$

LDR = 0 – 50 k Ω

Bauteile:

Stk	Bezeichnung
1	Arduino UNO
1	Breadboard
1	Stromversorgung
Div.	Verbindungskabel
2	Micro Servo 9g SG90
1	RFID-RC522
1	RGB-LED
1	Infrarotsensor
1	LDR 0 – 50 k Ω
1	Taster
2	Widerstände 220 Ω
1	Widerstand 1 k Ω

