

Tresor: Taster mit Breadboard

R1 = 10k Ω

