

# Tresor: Zustandsanzeige RG-LED mit Breadboard

$R1 = R2 = 220\Omega$

