

Wetterstation: 4x7 mit Breadboard

$R1 - R4 = 1\text{ k}\Omega$

Pinbelegung:

Arduino	Breadboard & Display
2	R1 → Kontakt 1
3	R2 → Kontakt 2
4	R3 → Kontakt 3
5	R4 → Kontakt 4
6	Kontakt a
7	Kontakt b
8	Kontakt c
9	Kontakt d
10	Kontakt e
11	Kontakt f
12	Kontakt g
13	Kontakt h

