

Wetterstation: Bauvorschlag 3 mit Breadboard

R1 = 10 kΩ

Pinbelegung:

Arduino	Display
3	CLK
4	DIO
VCC	VCC
GND	GND
Arduino	DHT11
13	DATA & R1
VCC	VCC & R1
GND	GND
Arduino	Taster
A1	Füsschen A
GND	Füsschen B

