

Wetterstation: DHT11 mit Breadboard

R1 = 10k Ω

Pinbelegung:

Arduino	Breadboard
GND	GND am DHT11
VCC	R1 VCC am DHT11
13	R1 Data am DHT11

